

**HO
GENT**


Deel 2: Input/Output

interfacing

Signalen versterken

HO
GENT

Klein vermogen

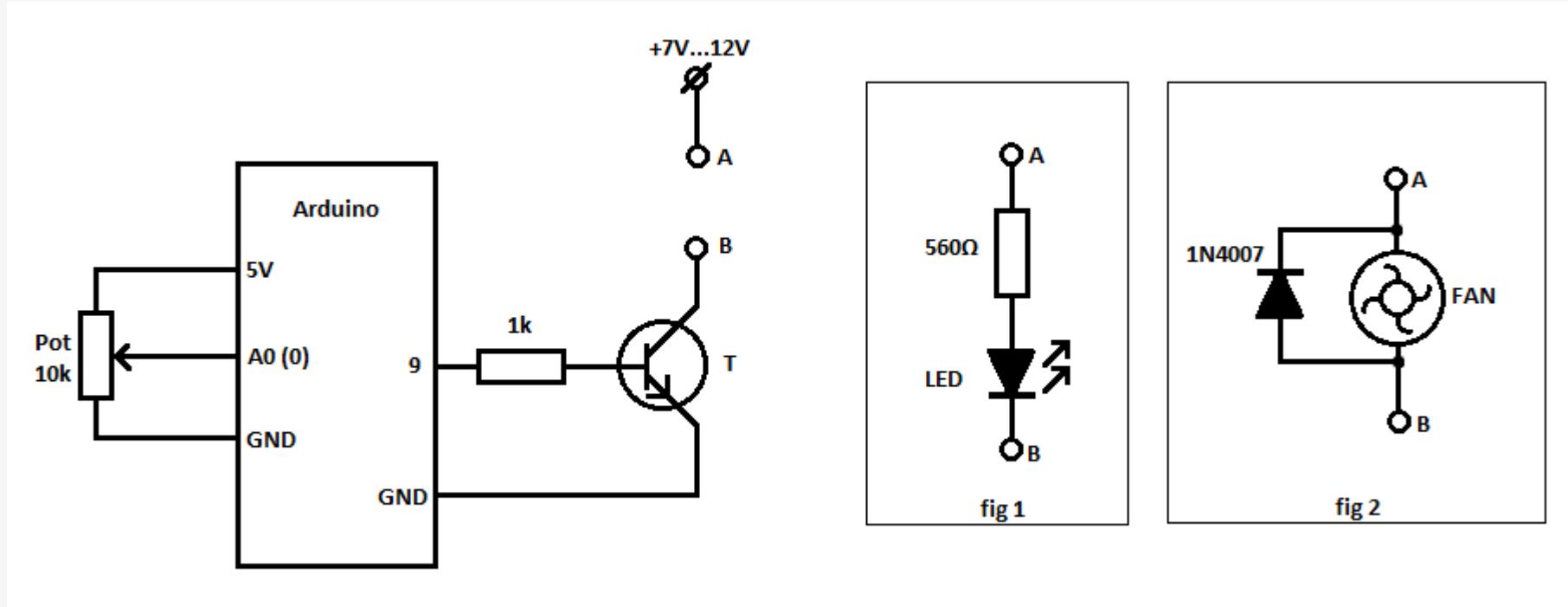



Transistor: bv BC547.

Wat is de maximale stroom?

Groter vermogen

Darlington array: bv ULN2003.



Wat is de maximale stroom?

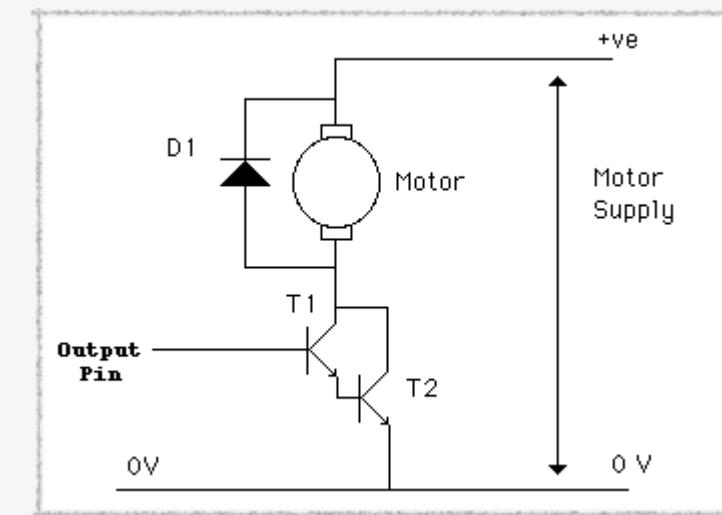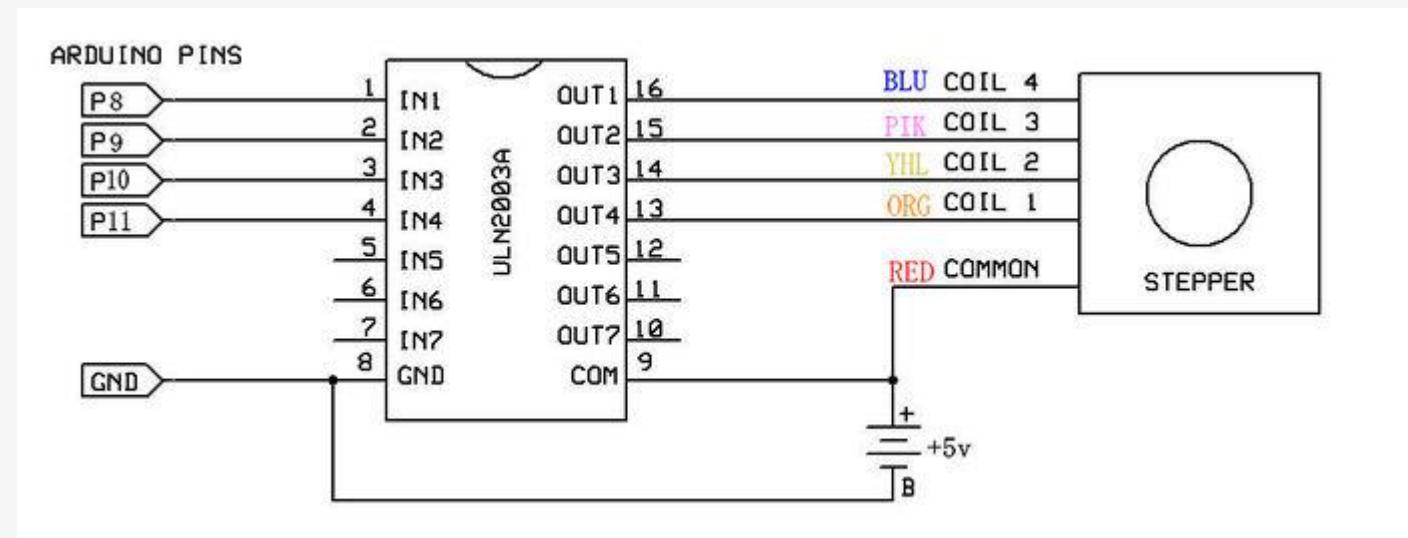


Groot vermogen

MOSFET : bv IRF540.



Wat is de maximale stroom?

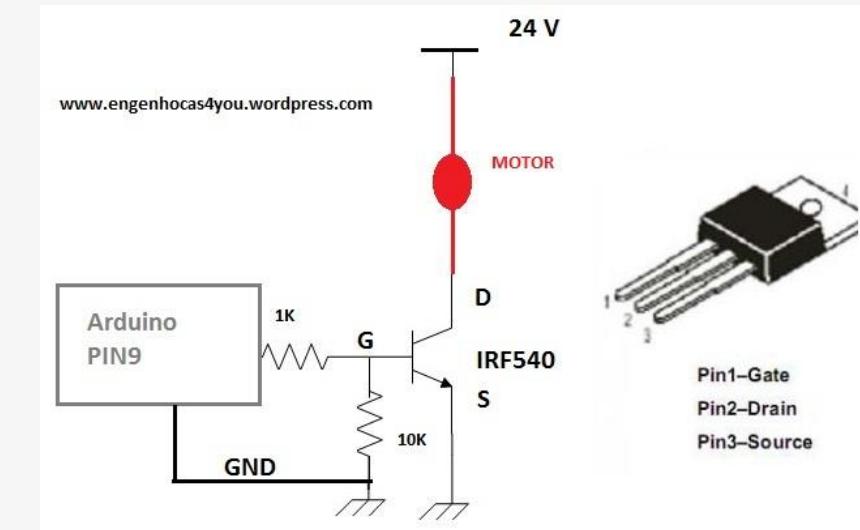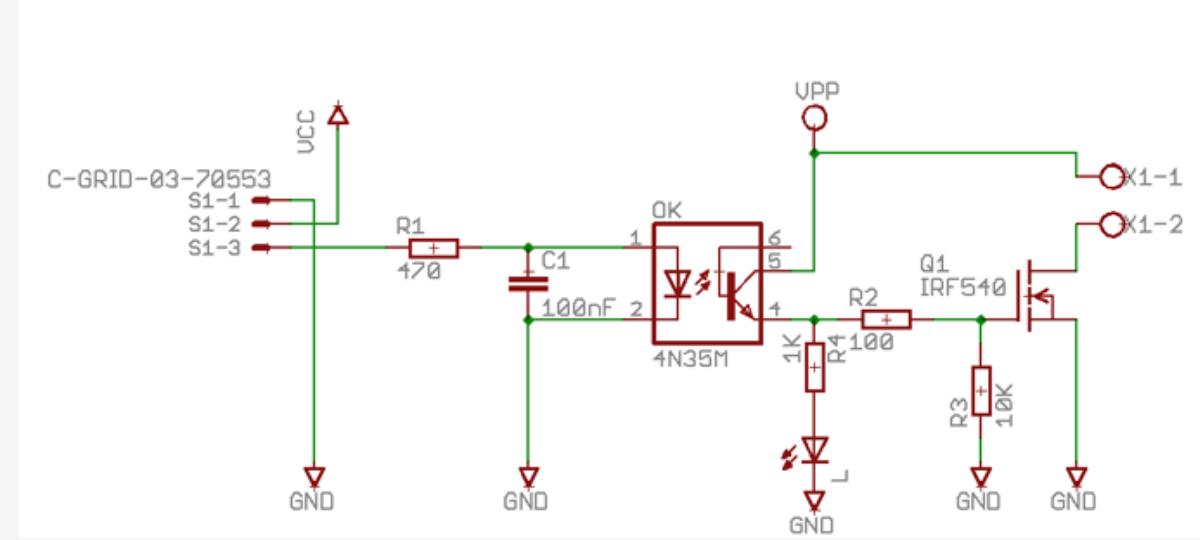

Groot vermogen/AC

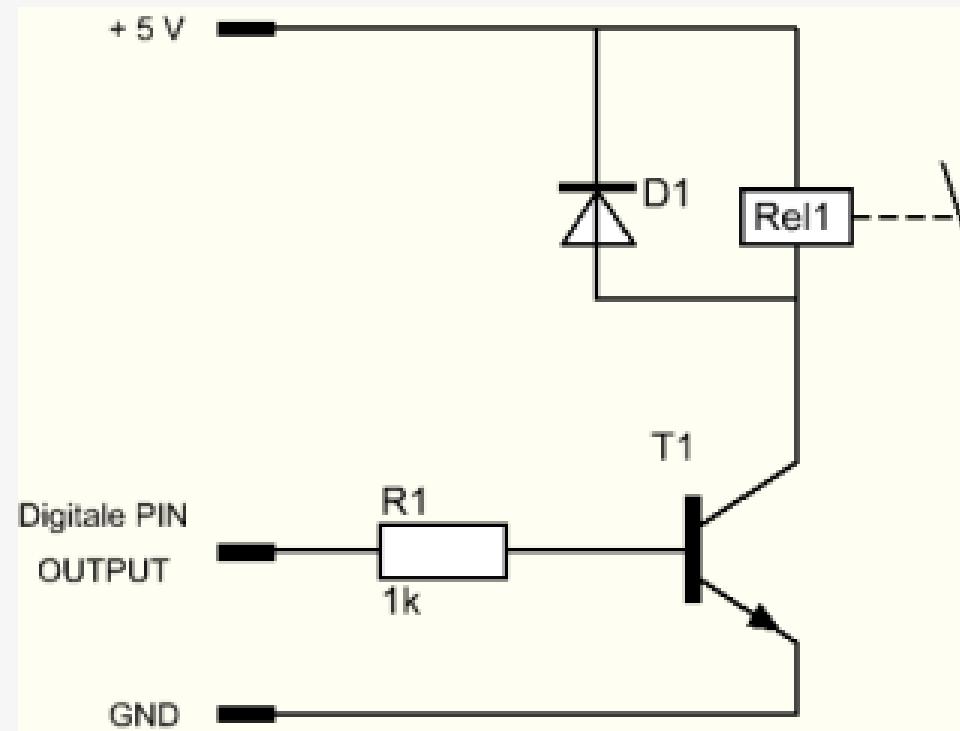



DC – beide richtingen: de H-brug

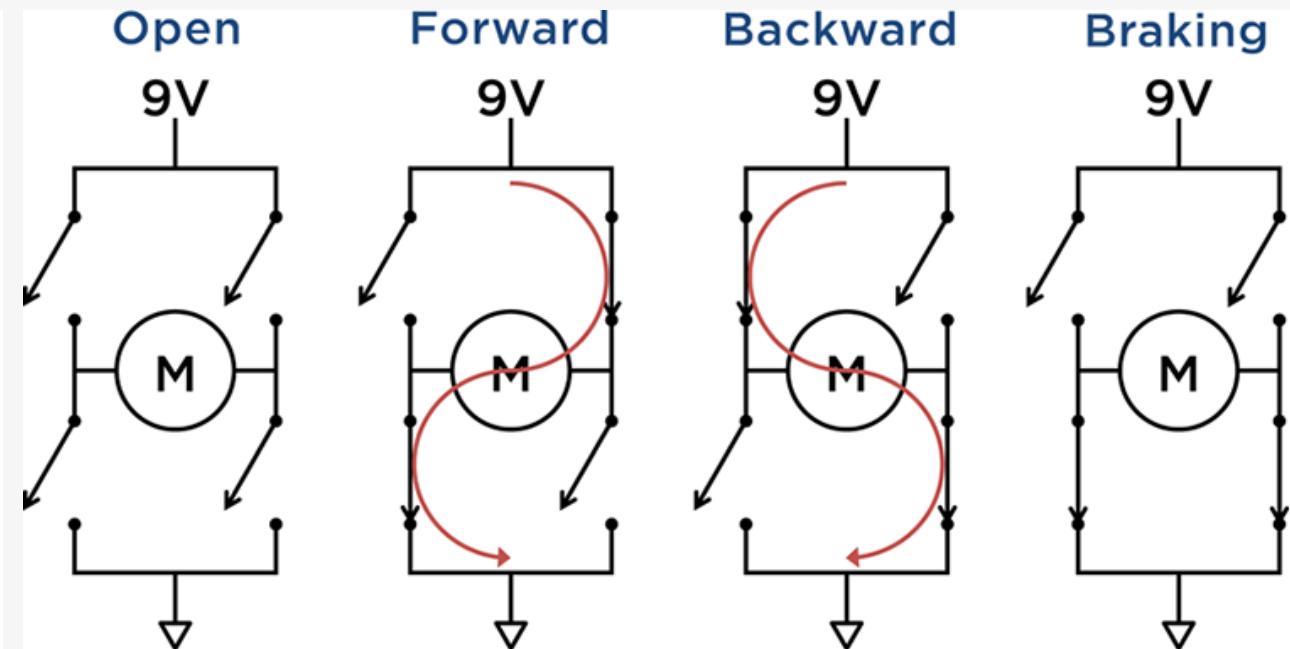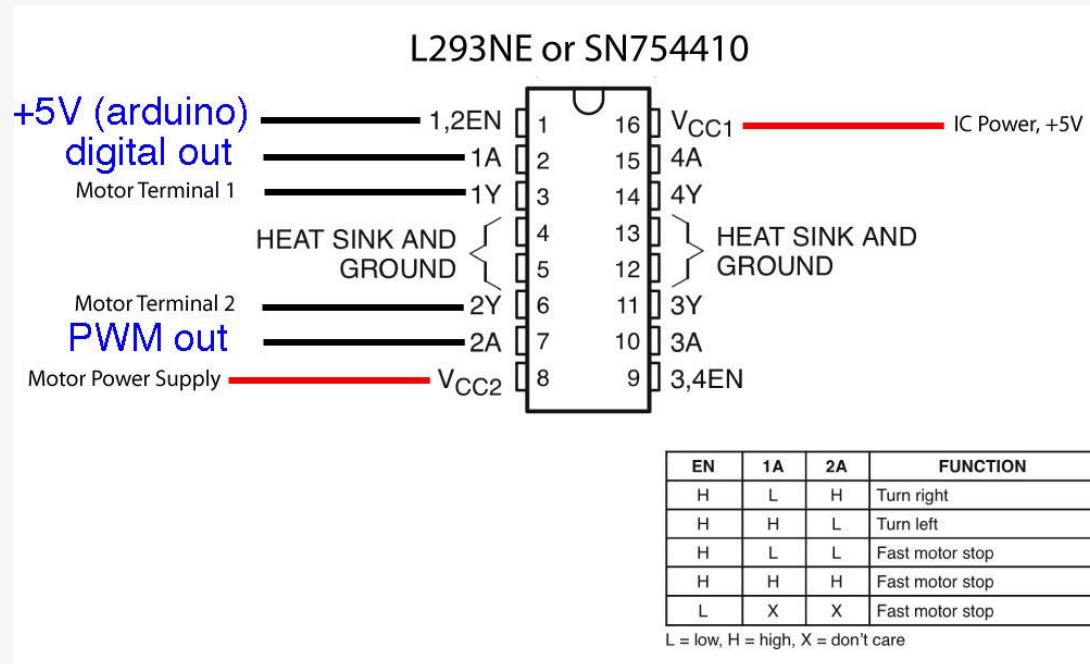

Pinnen uitbreiden

HO
GENT

multiplexen

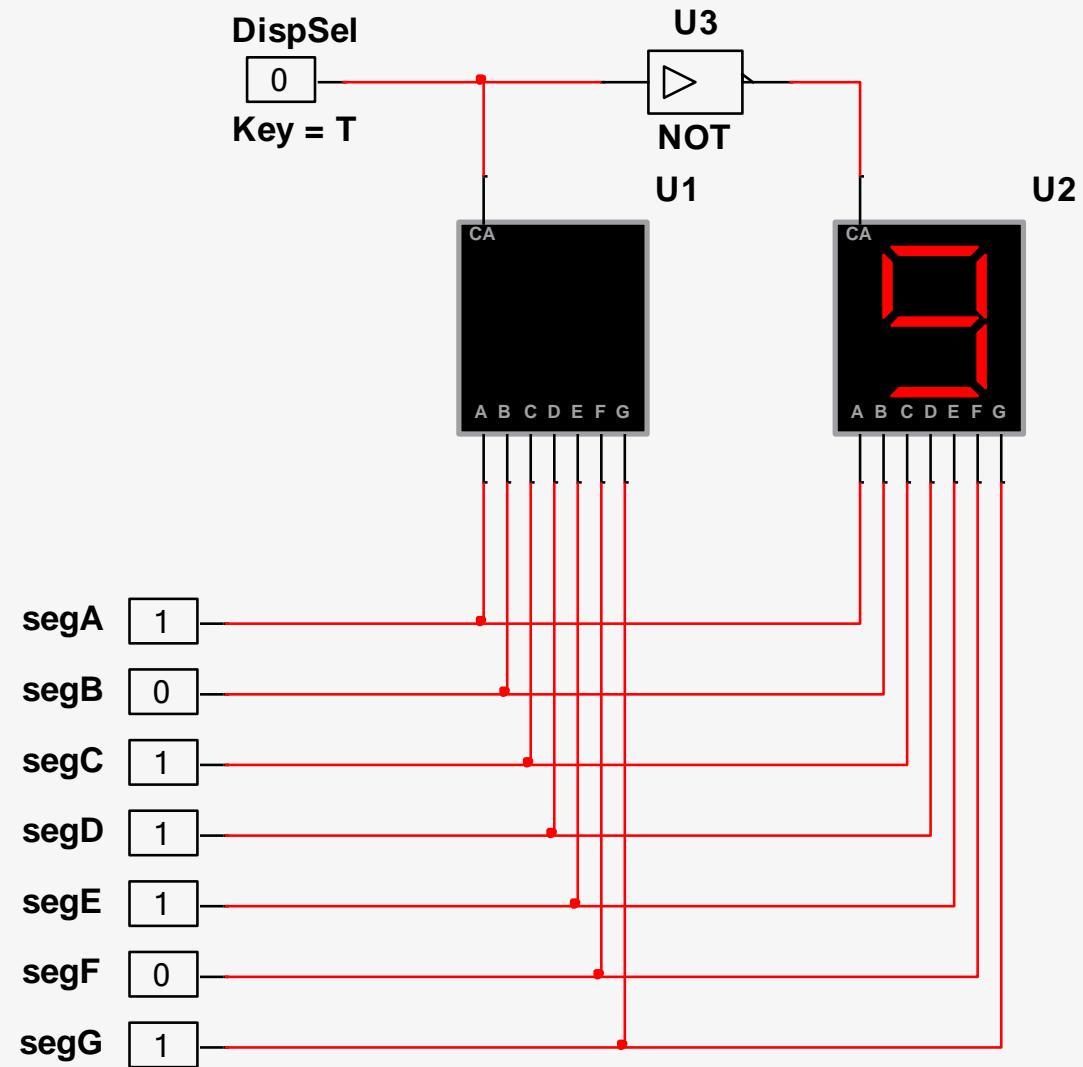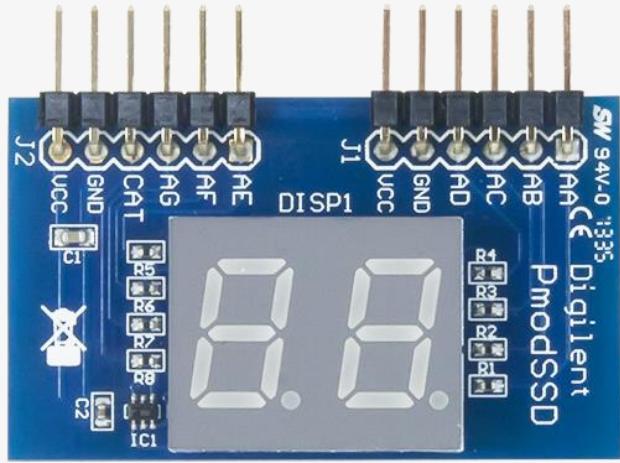

```
int cijfer[]={B11111100,B01100000,B11011010,B11110010,B01100110,B10110110,B10111110,  
B11100000,B11111110,B11110110};  
int seg[]={2,3,4,5,6,7,8};  
int start;  
int waarde=0;
```

Elke 7-segment cijfercombinatie wordt opgeslagen in een array cijfer[]. Elke waarde bestaat uit 8 bits, waarbij bit7 = segA, bit6 = segB, ... , bit1 = segG, bit0 = ongebruikt

De verbindingen met de pinnen wordt gedefinieerd in een array seg[].

Variabele start is een tijdsaanduiding.

Waarde is een variabele die van 0 tot 100 telt.

```
void setup() {  
    for(int i=2 ; i<10 ; i++) {  
        pinMode(i,OUTPUT);  
    }  
    int start=millis();  
}  
  
void loop() {  
    int duur=millis()-start;  
    if(duur>1000) {  
        waarde=waarde+1;  
        if(waarde==100) {waarde=0;}  
        start=millis();  
    }  
    schrijf(waarde);  
}
```

```
void schrijf(int w) {  
    int tientallen=w/10;  
    int eenheden=w-tientallen*10;  
    digitalWrite(9,HIGH);  
    decodeer(tientallen);  
    delay(10);  
    digitalWrite(9,LOW);  
    decodeer(eenheden);  
    delay(10);  
}
```

```

void decodeer(int w) {
    int runval=128;
    for(int i=0;i<7;i++) {
        if(cijfer[w] & runval) {
            digitalWrite(seg[i],HIGH);
        }
        else
        {
            digitalWrite(seg[i],LOW);
        }
        runval=runval/2;
    }
}

```

W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B10000000</u>	i=0
		B10000000	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B01000000</u>	i=1
		B01000000	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B00100000</u>	i=2
		B00100000	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B00010000</u>	i=3
		B00010000	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B00001000</u>	i=4
		B00001000	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B00000100</u>	i=5
		B00000100	
W	=	B11111100	
Runval	=	<u>B00000010</u>	i=6
		B00000010	
		B00000000	